

**Problème du trimestre n°39, de septembre 1994**

*La « tourniquette »*

Sur une conique ( $C$ ) on choisit quatre points **quelconques**  $A_0, A_1, A_2$  et  $A_3$ . On construit les points  $A_4, A_5$  et  $A_6$  ( $C$ ) de façon à avoir  $(A_3A_4) \parallel (A_0A_1)$ ,  $(A_4A_5) \parallel (A_1A_2)$  et  $(A_5A_6) \parallel (A_2A_3)$ .


Montrer que  $A_6$  est alors confondu avec  $A_0$ .

Notre objectif est de trouver le plus grand nombre de solutions pour ce problème « classique ». Alors, même si vous n'en connaissez qu'une, envoyez-la nous... Envoyez vos solutions à Bernard PAZRZYSZ, 3 rue Marie Sautet, 57000 METZ.

**Solution du problème n°38 (PETIT VERT n° 38 de juin 1994)**  
proposé par André VIRICEL (VILLERS-LES-NANCY)

Un conducteur électrique  $AB$  est formé de quatre mailles carrées assemblées pour former une sorte d'échelle (voir schéma ci-dessous). Chacun des côtés du carré a une résistance de  $1 \Omega$ .

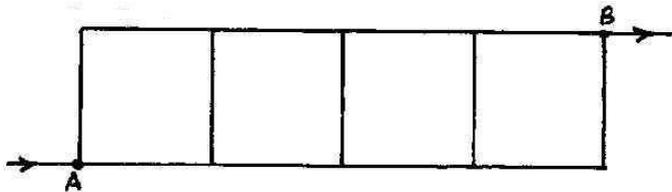Quelle est la résistance équivalente de l'ensemble ? Peut-on généraliser à  $n$  mailles ?




Peu de réponses sont parvenues pour ce problème : la résistance a ... résisté ! Nous n'en avons reçu que trois : de Denis PÉPIN (55, BELRUPT), de Richard BECZKOWSKI (71, CHALON-SUR-SAÔNE) et d'André VIRICEL (54, VILLERS-LES-NANCY).

Voici la solution proposée par Denis PÉPIN.

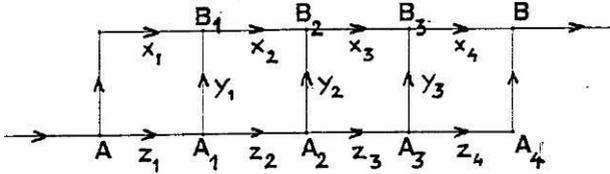1. Cas du conducteur à 4 mailles

Dans toute la suite, on considérera que l'intensité du courant qui entre dans la résistance est de 1 ampère.

On raisonne sur les intensités  $x_i, y_i, z_i$  sur le schéma ci-dessous :



On obtient les 8 équations en écrivant qu'à chaque nœud la somme algébrique des intensités est nulle :

$$\begin{array}{lll} x_1 + z_1 = 1 & x_2 + y_2 = x_3 & z_2 = y_2 + z_3 \\ x_4 + z_4 = 1 & x_3 + y_3 = x_4 & z_3 = y_3 + z_4 \\ x_1 + y_1 = z_2 & z_1 = y_1 + z_2 & \end{array}$$

On obtient quatre autres équations en calculant de deux façons différentes les différences de potentiel entre  $A_i$  et  $B_{i+1}$  ( $A = A_0$  et  $B = B_4$ ) :

$$\begin{array}{ll} 2x_1 = y_1 + z_1 & y_1 + x_2 = z_2 + y_2 \\ 2z_4 = y_3 + x_4 & y_2 + x_3 = z_3 + y_3 \end{array}$$

La symétrie du système obtenu donne les égalités suivantes :

$$x_1 = z_4 ; x_2 = z_3 ; x_3 = z_2 ; x_4 = z_1 \text{ et } y_1 = y_3$$

Pour résoudre ce système, on exprime toutes les intensités à l'aide de  $x_1 = i$  :

$$\begin{aligned} x_2 &= x_1 + y_1 = 4i - 1 \\ x_3 &= x_2 + y_2 = 15i - 5 \\ x_4 &= x_3 + y_3 = 56i - 20 \\ z_1 &= 1 - i \\ z_2 &= z_1 - y_1 = 2 - 4i \\ z_3 &= z_2 - y_2 = 6 - 15i \\ z_4 &= z_3 - y_3 = 21 - 56i \\ y_1 &= 2x_1 - z_1 = 3i - 1 \\ y_2 &= y_1 + x_2 - z_2 = 11i - 4 \\ y_3 &= y_2 + x_3 - z_3 = 41i - 15 \end{aligned}$$

(on obtient deux fois cette dernière égalité, le système est donc compatible).

$$z_4 = \frac{1}{2}(y_3 + x_4) = \frac{97i - 35}{2}$$

Les deux dernières égalités permettent de calculer  $i = \frac{7}{19}$ .

Par substitution, il vient alors :



$$x_1 = z_4 = \frac{7}{19} ; x_2 = z_3 = \frac{9}{19} ; x_3 = z_2 = \frac{10}{19} ; x_4 = z_1 = \frac{12}{19} ; y_1 = y_3 = \frac{2}{19} ; y_2 = \frac{1}{19}$$

On peut maintenant calculer la résistance équivalente :

$$R_4 = 2 \times \frac{7}{19} + \frac{9}{19} + \frac{10}{19} + \frac{12}{19} \text{ soit } R_4 = \frac{45}{19}$$
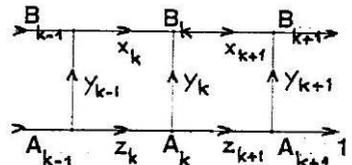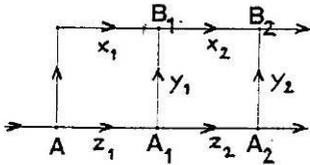
## 2. Généralisation à $n$ mailles

On généralise les notations précédentes :



On a les 3 relations de récurrence :

$$x_{k+1} = x_k + y_k ; z_{k+1} = z_k - y_k \text{ et } y_{k+1} = y_k + x_{k+1} - z_{k+1} = x_k - 3y_k - z_k.$$

*Remarque qui sera utilisée plus loin* : la symétrie du montage entraîne que les  $3n - 1$  nombres  $x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2 \dots x_{n-1}, y_{n-1}, z_{n-1}, x_n, y_n, z_n$  vérifient les mêmes égalités que  $z_n, y_{n-1}, x_n, z_{n-1}, y_{n-2}, x_{n-1}, \dots, z_2, y_1, x_2, z_1, x_1$  respectivement. Ce qui entraîne les égalités  $x_k = z_{n+1-k}$  et  $y_k = y_{n-k}$ .

On obtient, pour tout  $k$ ,  $x_{k+1} + z_{k+1} = x_k + z_k$  (la somme des intensités qui entrent dans une maille est égale à la somme des intensités qui en sortent). Donc, pour tout  $k$ ,  $z_k = 1 - x_k$ . D'où :

$$\begin{cases} x_{k+1} = x_k + y_k \\ y_{k+1} = 2x_k + 3y_k - 1 \end{cases} \quad (\text{avec } x_1 = i, z_1 = 1 - i \text{ et } y_1 = 3i - 1).$$

En posant  $X_k = x_k - \frac{1}{2}$  et  $Y_k = y_k$ , on a  $\begin{bmatrix} X_{k+1} \\ Y_{k+1} \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} X_k \\ Y_k \end{bmatrix}$ , où  $M = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ .

D'où  $\begin{bmatrix} X_k \\ Y_k \end{bmatrix} = M^k \begin{bmatrix} X_0 \\ Y_0 \end{bmatrix}$ , avec  $(X_0, Y_0)$  solution du système  $\begin{cases} X_0 + Y_0 = i - 0,5 \\ 2X_0 + 3Y_0 = 3i - 1 \end{cases}$ ,  
soit  $X_0 = -0,5$  et  $Y_0 = i$ .

Détermination de  $M^k$  :

- M a pour valeurs propres  $2+\sqrt{3}$  et  $2-\sqrt{3}$
- $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1+\sqrt{3} & 1-\sqrt{3} \end{bmatrix}$  est une matrice de vecteurs propres.
- $P^{-1} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 3-\sqrt{3} & \sqrt{3} \\ 3+\sqrt{3} & -\sqrt{3} \end{bmatrix}$ .
- On a  $P^{-1}MP = \begin{bmatrix} 2+\sqrt{3} & 0 \\ 0 & 2-\sqrt{3} \end{bmatrix} = J$ , d'où  $M^k = PJ^kP^{-1}$ .

On obtient  $M^k = \begin{bmatrix} a_k - b_k & b_k \\ 2b_k & a_k + b_k \end{bmatrix}$ ,

où  $a_k = \frac{1}{2} \left[ (2+\sqrt{3})^k + (2-\sqrt{3})^k \right]$  et  $b_k = \frac{\sqrt{3}}{6} \left[ (2+\sqrt{3})^k - (2-\sqrt{3})^k \right]$ .

Résolution du problème :

Pour déterminer  $i$ , on utilise  $x_1 = z_n = 1 - x_n = i$ , d'où :

$$x_n + i = 1, \quad i(b_n + 1) = \frac{1}{2}(a_n - b_n + 1) \quad \text{et} \quad i = \frac{a_n - b_n + 1}{2(b_n + 1)}.$$

$$R_n = 2x_1 + x_2 + \dots + x_n = i + x_1 + x_2 + \dots + x_n.$$

Or, compte tenu des relations  $\begin{cases} x_k = z_{n+1-k} \\ x_k + z_k = 1 \end{cases}$  (symétrie du circuit), on a

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = \frac{n}{2} \quad \text{et donc} \quad R_n = \frac{a_n - b_n + 1}{2(b_n + 1)} + \frac{n}{2}.$$

Vérification :

Pour  $n = 4$ , on trouve  $a_4 = 97$ , d'où  $i = \frac{7}{19}$  et  $R_4 = \frac{45}{19}$ .